# 機能設計仕様書 最終 (Group18)

## 1029-28-9483 勝田 峻太朗

## 2018年6月14日

## 目 次

設計したコンポーネント	2
Controller	2
外部仕様	2
概要 (追加分)	2
入力	2
出力	2
内部仕様	2
構成部品	2
p1	4
	4
概要	4
入力	4
出力	4
内部仕様	4
構成部品	4
動作	4
$_{ m p2}$	5
外部仕様	5
概要	5
内部仕様	5
横成部品	5
動作	5
成相	K

## 設計したコンポーネント

- Controller
- p1
- p2

#### Controller

#### 外部仕様

#### 概要 (追加分)

このモジュールは、入力されたクロックの半分の周波数の generated clock を出力する.

#### 入力

**clock** 供給されるクロック **execbutton** テンキーボタンからの入力

#### 出力

clock0 p1 に供給するクロック (IF)

**clock1** p2 に供給するクロック (ID)

clock2 p3 に供給するクロック (EX)

**clock3** p4 に供給するクロック (MEM)

clock4 p2 に供給するクロック (WB)

execled(8bit) 7seg led 上に現在のプロセッサの状態 (実行中は'E', 停止中は'S') を出力する.

resetled(8bit) 7seg led 上にリセットボタン押下の状態 (実行中は'E', 停止中は'S') を出力する.

**clockled(8bit)** 7seg led 上に現在のプロセッサの状態 (動作中は'o', 停止後は'F') を出力する.

## 内部仕様

#### 構成部品

カウンターレジスタ (4bit) クロックを受け取り, 現在どのフェーズなのかを保持する.

カウンターの値は,generated clock をきれいに出すために,2 進表記それぞれ値が大きく異なる 10 つの値を順番にループし,generated clock 出力をそれに応じて決定する.

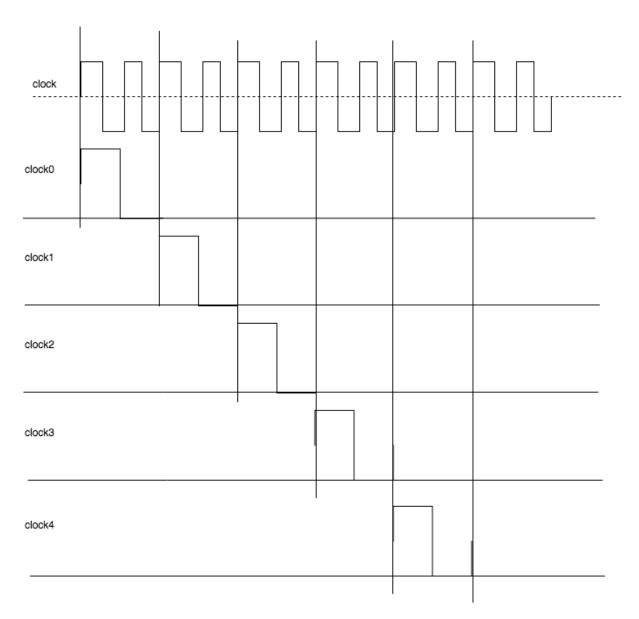


Figure 1: controller の入出力波形

## p1

#### 外部仕様

#### 概要

PC を保持するとともに、命令メモリから、次に実行する命令を読み出す.

#### 入力

clock0 メモリ読み出し用のクロック

clock4 PC 更新用クロック

reset リセット信号を受け取る.

**pcsrcin** 分岐命令で, 分岐することが確定した場合に 1 を受け取り, それに応じて pc を更新する. **pctargetin** 分岐先アドレスの情報を受け取る.

#### 出力

operation(16bit) 次行われる命令

#### 内部仕様

#### 構成部品

命令メモリ (1 語 16bit  $\times$  4096) 命令を保持する. 仕様として,0 番地の命令は読まずに,1 番地から命令を実行する.

PC レジスタ PC を保持する.

#### 動作

#### clockp1

- 立ち上がりで、命令メモリから値を読み出す.
- 立ち下がりで、命令をレジスタに書き込む.

#### clockp4

• 立ち上がりで、PC レジスタの値を更新する.

## p2

#### 外部仕様

#### 概要

命令解釈をし、レジスタから必要な値を読み出すとともに、レジスタへの値の書き込みも別クロックでこの モジュール内で行う.

#### 内部仕様

#### 構成部品

レジスタ (16bit) 8本 プロセッサのレジスタ

#### 動作

#### clockp2

- 立ち上がりで、命令を p1 を取得し、各制御信号と値を取るべきレジスタの値を取得するし、パイプラインレジスタに書き込む.
- 立ち下がりで、取得するべきレジスタの値を読み、パイプラインレジスタに書き込む.

#### clockp5

clockp5 の立ち上がりでレジスタに書き込む値を決定し, 立ち下がりで必要がある場合はレジスタに値を書き込む.

#### 感想

- とても盛りだくさんの実験で、とても忙しかった.
- ハードウェアのことを少しよく知る事ができたのは、多少良かった.
- もういいかなという感じ.
- 共同開発が体験できたのは、ためになった.